
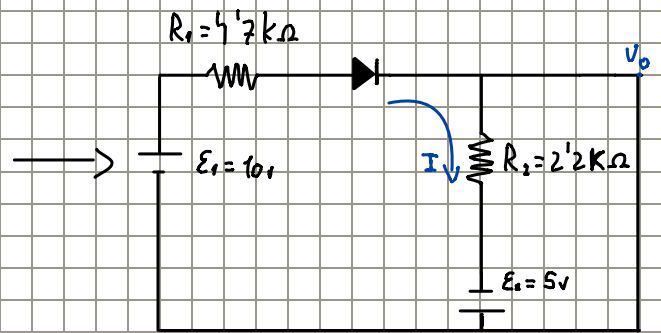


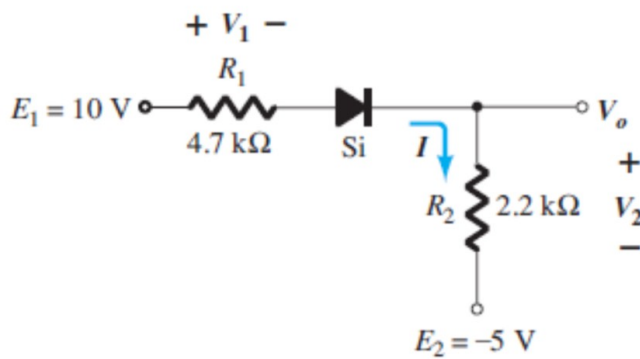Problema 1.

Determine I , V_1 , V_2 y V_o para la configuración en serie



D. ON:

$$E_1 = 10 = iR_1 + 0.7V + iR_2 - 5 ; 10 = i6900 + 0.7 - 5 \quad i = \frac{14.3}{6900} ; \quad i = 2.07 \mu A$$



Se resta ya que va a favor de la corriente. Con esto lo que hacemos es quitar ese voltaje que pasa en total por toda la malta ($15V \rightarrow 10V + 5V \rightarrow E_1 + E_2$)

$$V_1 = R_1 \cdot i ; V_1 = 4.7 \cdot 2.07 = 9.729V \quad V_2 = R_2 \cdot i ; V_2 = 2.2 \cdot 2.07 = 4.554V$$

$$E_1 = V_1 + V_o + V_2 ; V_o = 15 - 9.729 - 0.7 = 4.551V$$

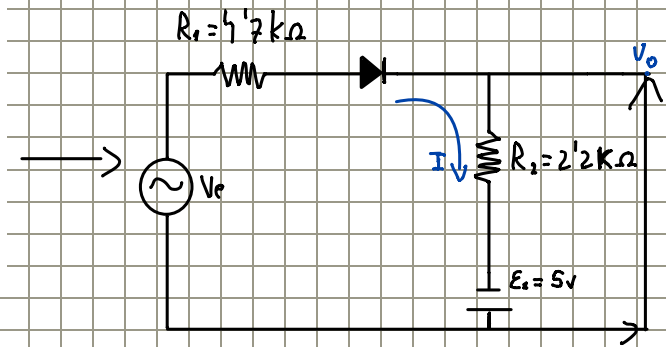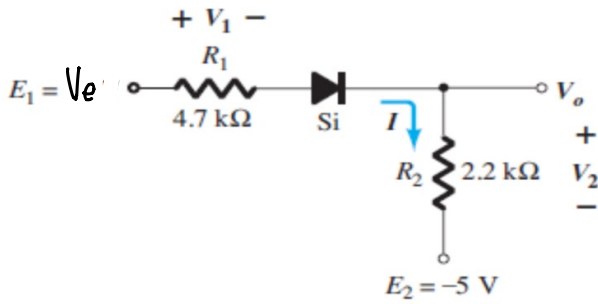Problema 2.

Determine I , V_1 , V_2 y V_o para la configuración en serie de la figura, siendo ahora $E_1 = 10 \cdot \sin(\omega t)$ V.



- D PL.

$$V_D \geq V_{Ac} ; V_{Ac} < 0.7 ; V_{Ac} = V_e + E_2 ; V_e + 5 \leq 0.7 ; \text{Ocurrirá cuando: } V_e = -4.3 \text{ V}$$

$$I = 0 \text{ A} \quad V_1 = 0 \text{ V} \quad V_2 = 0 \text{ V} \quad V_o = 5 \text{ V}$$


- D ON:

$$V_e > -4.3 ; V_e = R_1 I + V_D + R_2 I + E_2 ; V_e = 6900 I - 5 ; I = \frac{10 \cdot \sin(\omega t) - 5}{6900}$$

$$V_1 = 4700 \cdot \frac{10 \cdot \sin(\omega t) - 5}{6900} \quad V_2 = 2200 \cdot \frac{10 \cdot \sin(\omega t) - 5}{6900}$$

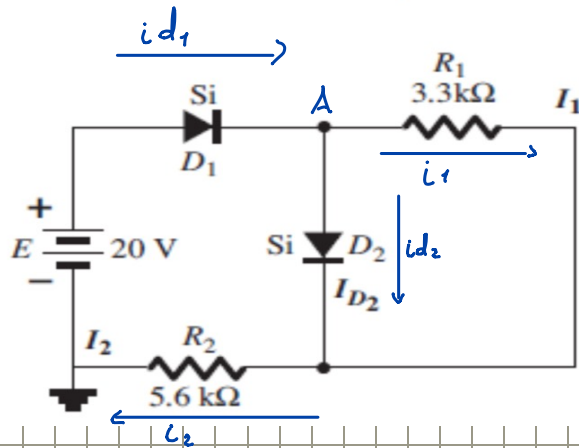Problema 3.

Determine las corrientes I_1 , I_2 e I_{D_2} para la red de la figura:



Como $E > 0V$; $Z_0 > 1V$, los diodos están en polarización directa

D_1 ON ; D_2 ON

Malla 1: $E = V_{D1} + V_{D2} + R_2 \cdot i_2$; $20 = 0.7 + 0.7 + 5600 \cdot i_2$; $18.6 = 5600 \cdot i_2$; $i_2 = 3.32 \text{ mA}$


Malla 2: $E = V_{D1} + R_1 i_1 + R_2 \cdot i_2$; $20 = 0.7 + 3300 i_1 + 5600 \cdot i_2$; $19.3 = 3300 i_1 + 5600 \cdot i_2$

Modo A: $i_1 = i_2 + i_1$; $i_2 = i_1$; $i_1 = 3.32 \text{ mA}$

Modo B: $i_2 + i_1 = i_2$; $i_1 = 0.21 \text{ mA}$

$i_{D2} = 3.32 - 0.21$; $i_{D2} = 3.11$


Problema 5.

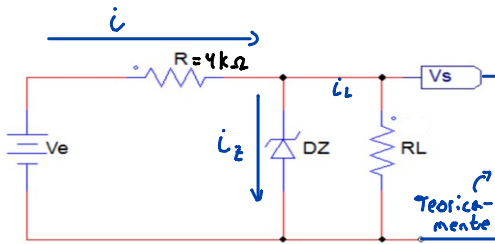

En el circuito de la figura, calcular entre qué valores puede variar R_L para que V_s esté estabilizada en 6V.

Datos:

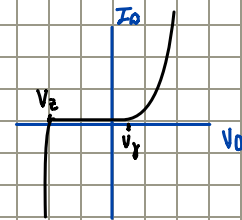- $V_e = 10 \pm 1$ V
- $I_{zmin} = 20 \mu A$
- $I_{zmax} = 140$ mA
- $V_z = 6$ V



$$V_{ac} \leq -V_z \quad (\text{Para que actúe})$$

D. Z $\rightarrow$ Pol. Zener ($V_z = 6$ V); Por definición, $V_s = i_L \cdot R_L = V_z$; $V_s = 6$ V

$$\left. \begin{aligned} V_p &= I_R \cdot R + V_z \\ V_p &= i \cdot R + i_L \cdot R_L \\ i &= i_z + i_L \end{aligned} \right\}$$

• Para $V_e = 9$; $\rightarrow 9 = i \cdot 4000 + 6$; $i = \frac{3}{4000}$; $i = 0.75$ mA

a) $i_{zmin} \rightarrow 0.75 = 0.02 + i_L$; $i_L = 0.73$ mA
 $6 = 0.73 \cdot R_L$; $R_L = 8219 \Omega$

a) $i_{zmin} \rightarrow 0.75 = 140 + i_L$; $i_L = -139.25$ mA X

• Para $V_e = 11$; $\rightarrow 11 = i \cdot 4000 + 6$; $i = \frac{5}{4000}$; $i = 1.25$ mA

a) $i_{zmin} \rightarrow 1.25 = 0.02 + i_L$; $i_L = 1.23$ mA
 $6 = 1.23 \cdot R_L$; $R_L = 4878 \Omega$


a) $i_{zmin} \rightarrow 1.25 = 140 + i_L$; $i_L = -138.75$ mA X

Problema 7.

a) Hallar la curva de transferencia del circuito de la figura (V_s/V_e).

b) Dibujar la salida correspondiente a una entrada con forma de onda triangular, de 20Vpp y 10Hz de frecuencia.

(Considerar los diodos ideales $V_f=0$)

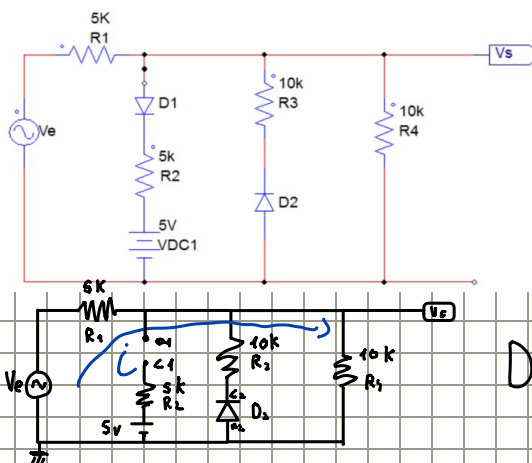

A. D₁ P.L

D_2 P.L $\rightarrow V_{A2} = 0$
 $V_{C2} = V_e - iR_1 \rightarrow V_e = iR_1 + iR_2$

$$V_e = i \cdot 5000 + i \cdot 10000 = 15000i ;$$

$$i = \frac{V_e}{15000}$$


$$V_C = iR_4 = \frac{V_e}{15000} \cdot 10000 = \frac{2}{3} V_e$$

Deducción mallas

$$V_{AC2} = -\frac{2}{3} V_e$$

D_2 ON $\rightarrow V_e \leq 0 ; \quad D_2$ OFF $\rightarrow V_e > 0$

A.1) D₁ P.L. y D₂ ON ($V_e \leq 0$)

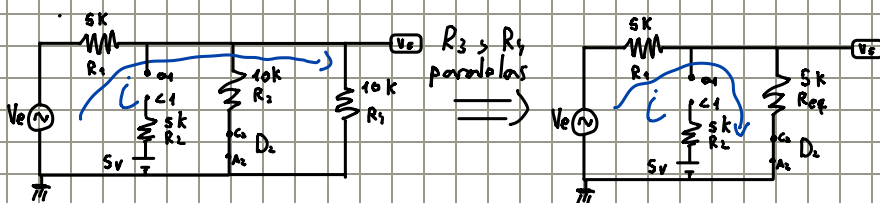

$$V_{A1} = R_{eq} i = V_e - iR_1$$

$$V_{C1} = 5V$$


$$V_e = 5000i + 5000i ; \quad i = \frac{V_e}{10000} ; \quad V_{A1} = \frac{5000}{10000} V_e = \frac{1}{2} V_e$$

$$V_{AC1} = \frac{1}{2} V_e - 5$$

$D1$ ON $\rightarrow \frac{1}{2} V_e - 5 \geq 0 ; V_e \geq 10V$ $D1$ OFF $\rightarrow V_e < 10V$

✓ A.1) es para D₂ ON ($V_e \leq 0$). Por tanto, D₁ OFF ($V_e < 10V$)

A.2) D₁ P.L. y D₂ OFF ($V_e > 0$)

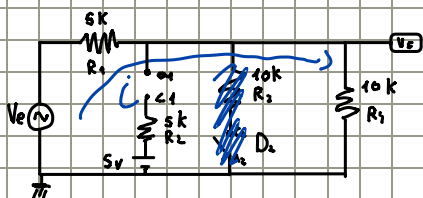

$$V_{A1} = iR_4 = V_e - iR_1$$

$$V_{C1} = 5V$$


$$V_{AC1} = \frac{2}{3} V_e - 5V$$

$$V_e = i \cdot 5000 + i \cdot 10000 = i \cdot 15000 ; \quad i = \frac{V_e}{15000} ; \quad V_{A1} = \frac{V_e}{15000} \cdot 10000 = \frac{2}{3} V_e$$

$D1$ ON $\rightarrow \frac{2}{3} V_e - 5 \geq 0 ; V_e \geq 7.5V$ $D1$ OFF $\rightarrow V_e < 7.5V$

✓ A.2) es para D₂ OFF ($V_e > 0$). Por tanto, D₁ ON ($V_e \geq 7.5V$)

B.O₂ P.L

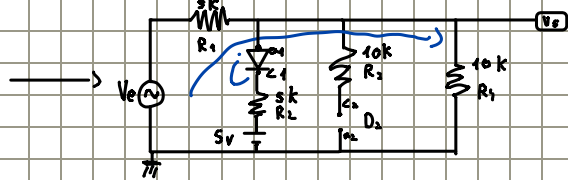


D₁ P.L $V_{a1} = i \cdot R_4 = V_e - i R_1$

$$V_{c1} = 5V$$


$$V_e = i \cdot 5000 + i \cdot 10000; \quad i = \frac{V_e}{15000} \rightarrow V_{a1} = \frac{10000}{15000} V_e = \frac{2}{3} V_e; \quad V_{ac1} = \frac{2}{3} V_e - 5V$$

• D₁ ON $\rightarrow V_e \geq 7.5V$ D₁ OFF $\rightarrow V_e \leq 7.5V$

B.1) D₂ P.L y D₁ ON ($V_e \geq 7.5V$)

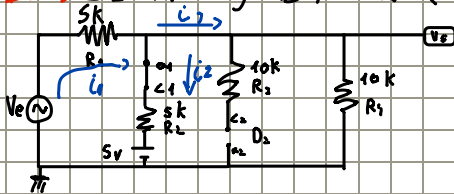

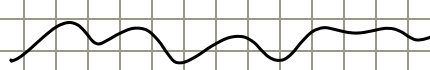
$$\left. \begin{aligned} V_e &= R_1 i_1 + R_3 i_3 \\ V_e &= R_1 i_1 + R_2 i_2 + 5 \\ i_1 &= i_2 + i_3 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} R_2 i_2 + 5 &= R_3 i_3; \quad i_3 = \frac{R_2 i_2 + 5}{R_4} \\ i_1 &= i_2 + \frac{R_2 i_2 + 5}{R_4} \end{aligned}$$



• D₂ ON $\rightarrow V_e \leq -7.5V$ • D₂ OFF $\rightarrow V_e \geq -7.5V$


B.2) D₂ P.L y D₁ OFF ($V_e < 7.5V$)

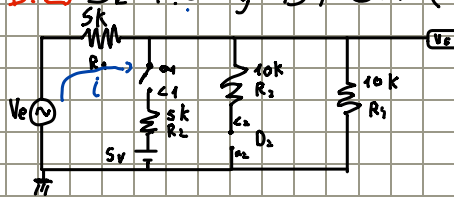


$$\begin{aligned} V_{a2} &= \frac{2}{3} V_e \\ V_{c2} &= 0 \end{aligned} \rightarrow V_{ac2} = -\frac{2}{3} V_e$$

• D₂ ON $\rightarrow V_e \leq 0V$ • D₂ OFF $\rightarrow V_e \geq 0V$

D₁ OFF D₁ OFF D₁ ON
D₂ ON D₂ OFF D₂ OFF

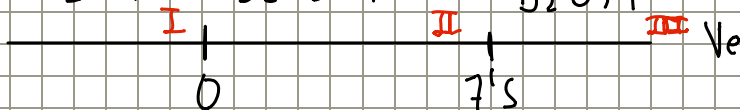

b) I D_1 OFF - D_2 ON ($V_e < 0$)

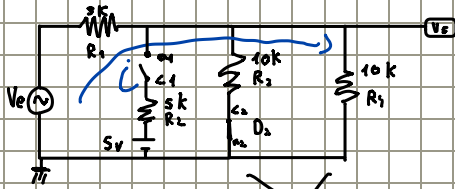


$$V_s = i R_{eq} ; \quad V_s = \frac{1}{2} V_e$$

$$V_e = i R_1 + i R_{eq} ; \quad i = \frac{V_e}{10000}$$

Parallel; $R_{eq} = 5k$

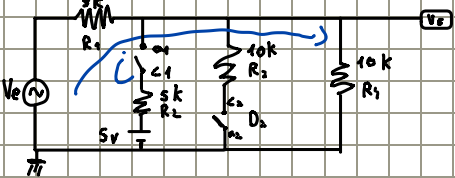
II D_1 OFF - D_2 OFF ($V_e < 7's$ & $V_e > 0$)




$$V_s = i R_4 ; \quad V_s = \frac{2}{3} V_e$$

$$V_e = i 5000 + i 10000 ; \quad i = V_e / 15000$$


III D_1 ON - D_2 OFF ($V_e > 7's$)

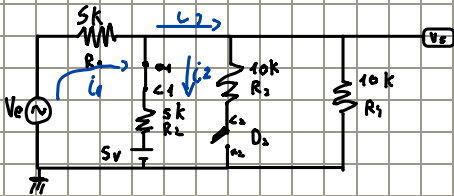


$$V_s = 0.5 V_e + 3$$

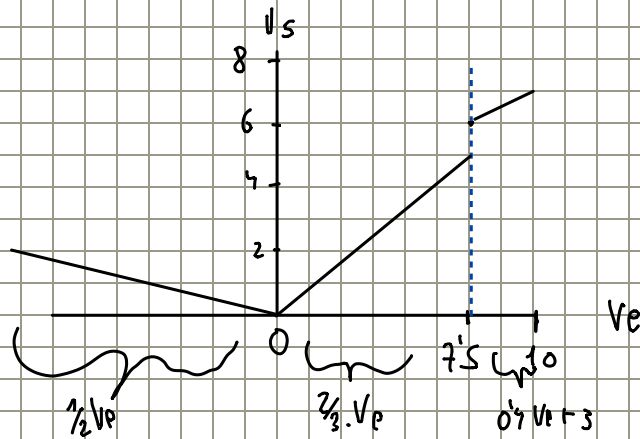

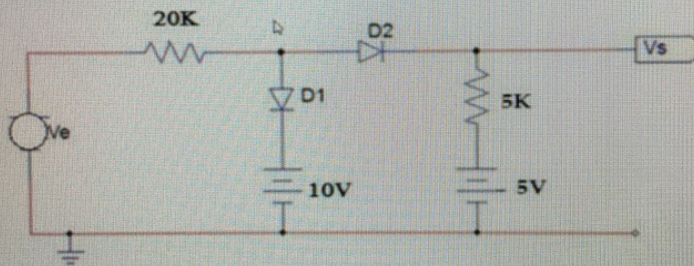PROBLEMA 2. (50%) Obtener la característica de transferencia (V_s/V_e) del circuito de la figura considerando los diodos ideales ($V_f=0$) y siendo V_e una tensión senoidal de amplitud 45V.



I) D_1 PL

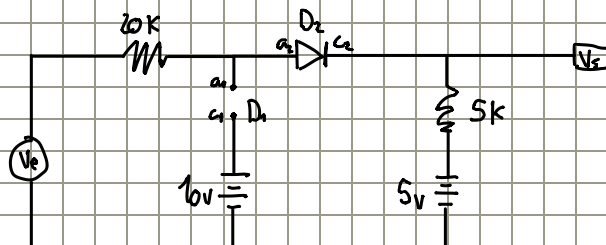

D_2 PL

$$V_{a1} = V_e$$


$$V_{a2} = V_s$$

$$V_{a2} = V_e - 5V$$

• D_2 ON: $V_e \geq 5V$

• D_2 OFF: $V_e < 5V$

IIa) D_1 PL y D_2 ON ($V_e \geq 5V$)

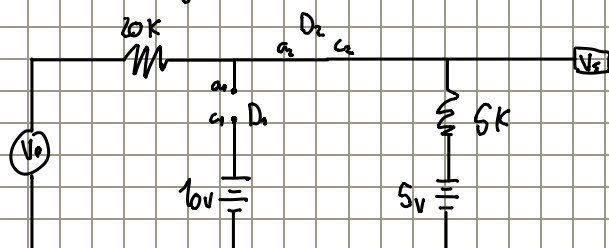

$$V_{a1} = V_e - i \cdot 20k = i \cdot 5k + 5 = \frac{V_e - 5}{25k} \cdot 5k + 5 = \frac{V_e + 20}{5}$$

$$V_{a1} = 10V$$

$$V_{a1} = \frac{V_e - 30}{5}$$

$$\frac{V_e + 20}{5}$$


$$V_e = i \cdot 20k + i \cdot 5k + 5;$$

$$i = \frac{V_e - 5}{25k}$$

D_1 ON: $V_e \geq 30V$

D_1 OFF: $V_e < 30V$

IIb) D_1 PL y D_2 OFF ($V_e < 5V$)

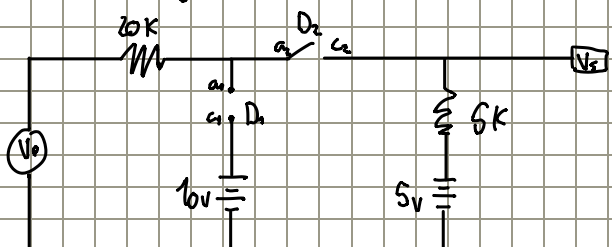

$$V_{a1} = V_e$$


$$V_{a1} = 10V$$

$$V_{a1} = V_e - 10$$

D_1 ON: $V_e \geq 10V$

D_1 OFF: $V_e < 10V$

I) D2 PL

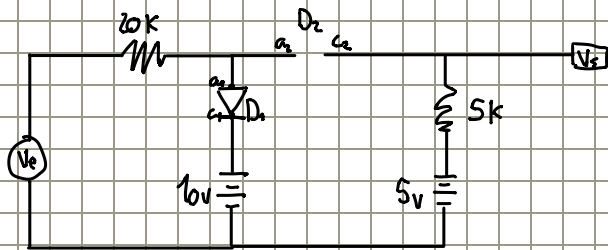

D1 PL

$$V_{a1} = V_e$$


$$V_{e1} = 10V$$

$$V_{a2} = V_e - 10V$$

• D1 ON: $V_e \geq 10V$

• D1 DEF: $V_e < 10V$

IIa) D2 PL y D1 ON ($V_e \geq 10V$)

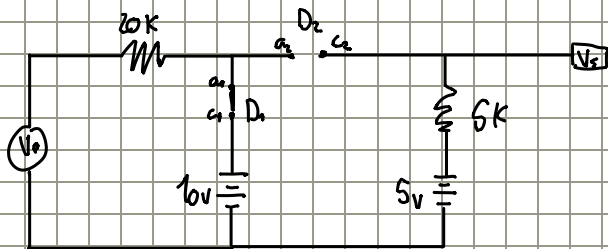


$$V_{a2} = V_e - 10V = 10V$$

$$V_{c2} = 5V$$

$$V_{ac2} = 10 - 5 = 5$$

D2 ON Siempre

IIa) D2 PL y D1 ON ($V_e < 10V$)

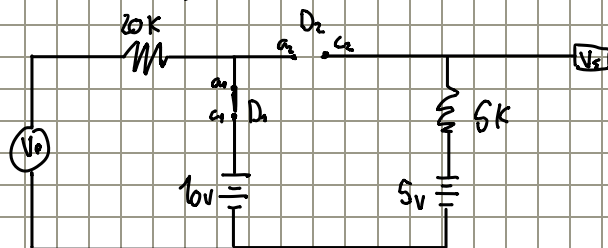

$$V_{a2} = V_e$$

$$V_{c2} = 5V$$

$$V_{ac2} = V_e - 5$$

D2 ON: $V_e \geq 5$ D2 OFF: $V_e < 5$

D1 OFF D1 OFF D1 ON

D2 OFF D2 ON D2 ON

